

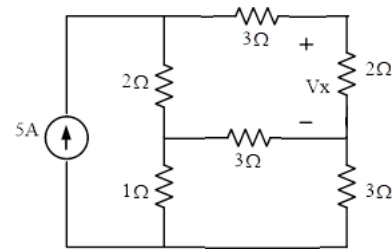
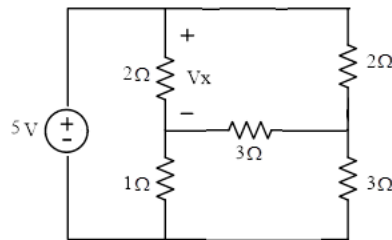


بنام خدا

(۱) مطلوب است محاسبه V_x

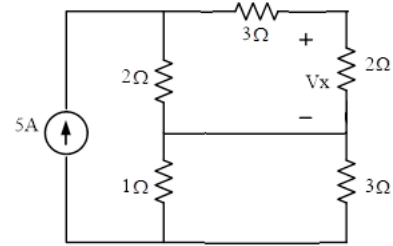

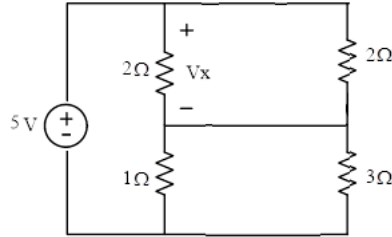(۲) مطلوب محاسبه جریان I_1 با استفاده از قضیه جمع آثار

